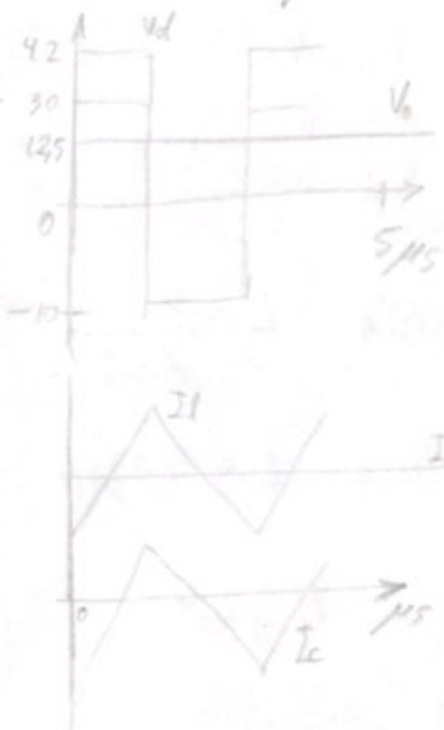


Lista de exercícios

3.1. $V_m = 42V$ $D = 0,3$ $P_o = 24W$ $f = 400kHz$ $L = 25\mu H$

$$R = \frac{(42 \cdot 0,3)^2}{24} = 6,6\Omega$$

$$I_R = 1,9A$$



3.2

$$R = \frac{(42 \cdot 0,3)^2}{12} = 13,23\Omega$$

Para 12W a corrente na carga vai a 0,95A ou seja, a corrente média no indutor cai.

3.3

$$I_R = \frac{(1-D)V_o \cdot D}{2 \cdot L \cdot f} = 0,441A$$

$$I_R \cdot 42 \cdot 0,3 = 5,556W$$

$$R = \frac{(42 \cdot 0,3)^2}{5,556} = 28,57\Omega$$

3.4

 V_{in} 24 to 50V

V_{in}	D	V_o	$I_o = I_R$	P_o	V_o	I_o
24	0,3	7,2		5,1	7,2	0,71
50	0,3	15		5,1	15	0,34


$$I_L = 0,68A \quad L = \frac{V_o(1-D)}{f \cdot 2 \cdot I_L} = 19,3 \mu H$$

$$I_L = 1,42A \quad L = 4,43 \mu H$$

V_o	I_o	R
7,2	0,71	10,1
15	0,34	44

$$\therefore L = 19,3 \mu H$$

3.5

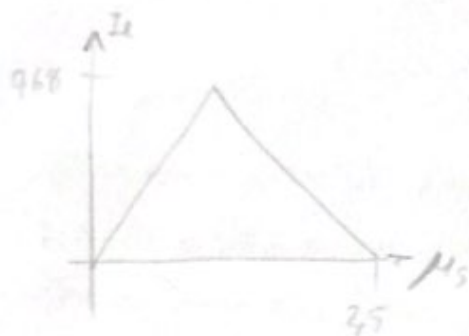

3.6-

$$V_o = D \cdot V_o = 0,3 \cdot 40 = 12V$$

$$I_o = \frac{P_o}{V_o} = 416mA$$

$$R = \frac{V_o^2}{P_o} = \frac{12^2}{5} = 28,8 \Omega$$

$$L_1 = \frac{12(1-D)}{f \cdot 2 I_o} = 18 \mu H$$

$$L_2 = 27,3 \mu H$$

$$3.7 \quad f = 400 \text{ kHz} \quad P_{\text{max}} = 72 \text{ W} \quad V_{\text{in}} = 20 \quad V_o = 12$$

$$D = \frac{V_o}{V_{\text{in}}} = 0,6 \quad P_o = \frac{72}{3} = 24 \text{ W}$$

$$I_o = \frac{P_o}{V_o} = 2 \text{ A} \quad L = \frac{12(1-0,6)}{400 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 2} = 3 \mu\text{H}$$